UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

ET76C – Eletrônica de Potência

Lista de Exercícios 02

Prof. Adriano Ruseler, Dr. Eng.	Semestre: 2017/1
Aluno(a):	RA:

Tabela de pontuação (Uso exclusivo do Professor).

Questão:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Pontos:	50	6	7	8	20	0	0	10	20	0	121
Pontos extras:	21/2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	321/2
Pontuação:											

Observações:

- 1. É permitido qualquer tipo de consulta ou recurso para a resolução dos exercícios. Utilize o simulador como verificação final do resultado.
- 2. Cada questão possui uma pontuação, a qual é utilizada para a avaliação da lista e também para medir o grau de dificuldade do exercício.
- 3. Considere a nomenclatura: $x \to \text{variável no tempo}, X \to \text{valor eficaz de } x, \hat{X} \to \text{valor de pico de } x \in \bar{X} \to \text{valor médio de } x.$
- 1. (25 pontos) Monte no simulador PSIM a estrutura apresentada em aula, utilizando o bloco contendo a ponte retificadora trifásica.
 - (a) (05 pontos) Verifique que para $\alpha=0$ a ponte a tiristor se comporta como caso particular da ponte a diodos.
 - (b) (10 pontos) Obtenha a tensão na resistência de carga.
 - (c) (10 pontos) Calcule os valores eficazes e médios das correntes nos tiristores para $\alpha = 60$.
 - (d) (2 $\frac{1}{2}$ pontos extras) What famous mathematician had an elegant proof for this theorem but there was not enough space in the margin to write it down?
- 2. (06 pontos) Implemente o exercício 1 utilizando componentes discretos conforme a figura 2.
- 3. (07 pontos) O software de simulação PSIM possui uma pasta com exemplos em seu diretório de instalação. Procure o exemplo apresentado na figura 3 e faça uma simulação exploratória.
- 4. (8 pontos) Monte no simulador PSIM a estrutura pentafásica apresentada na figura com carga resistiva.
 - 1. Verifique que para $\alpha=0$ a ponte a tiristor se comporta como caso particular da ponte a diodos.
 - 2. Obtenha a tensão na resistência de carga.
 - 3. Calcule os valores eficazes e médios das correntes nos tiristores para $\alpha = 45$.
- 5. (20 pontos) Considere a expressão $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + x + 1$.

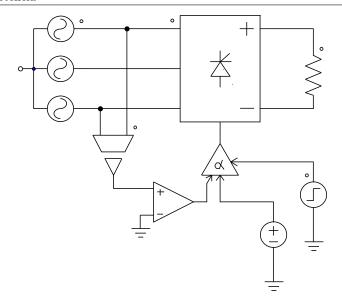


Figura 1: Estrutura simulada em Aula.

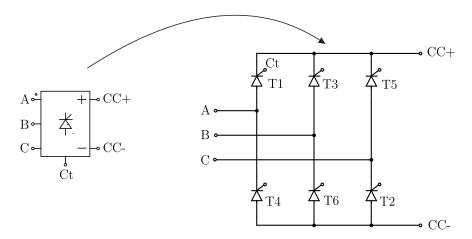


Figura 2: Implemente a versão discreta do retificador trifásico a tiristor.

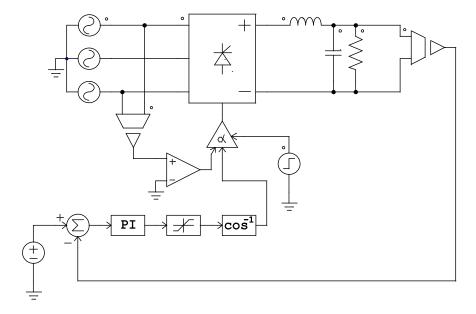


Figura 3: Exemplo do controle de uma ponte retificadora a tiristores.

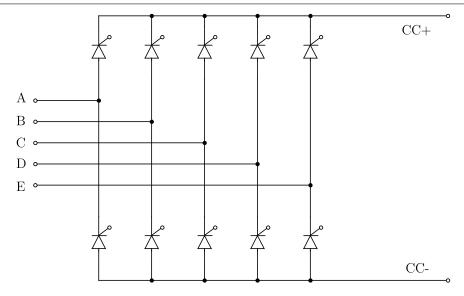


Figura 4: Estrutura pentafásica proposta como desafio.

- (a) (10 pontos) Calcule f'(x).
- (b) (10 pontos) Calcule f''(x).
- 6. (2 pontos) One of these things is not like the others; one of these things is not the same. Which one is different?
 - A. John
 - B. Paul
 - C. George
 - D. Ringo
 - E. Socrates
- 7. (3 pontos) Mark box if true.
 - $\bigcirc 2+2=4$
 - $\bigcirc \frac{d}{dx}(x^2+1) = 2x+1$
 - The Moon is made of cheese.
- 8. (10 pontos) In no more than one paragraph, explain why the earth is round.



10.	30 pontos extras) Prove that the real part of all non-trivial zeros of the function $\zeta(z)$ is $\frac{1}{2}$ (nillion-dollar question)	Α
		•
		•
		•